

Lab 2 report

組員：110062221 李品萱


110062213 唐翊雯

I. (Gate Level) 8-bit ripple carry adder (RCA)


首先，這題我們使用了 Basic question 1 中以 NAND Gate 實作的 basic logic gates，以及在 Basic question 3 中以 NAND Gate 實作的 Full Adder。

- Basic question 1：


以下為用 NAND Gate 實作的 Basic Logic Gates:

 


Nand

 


Not

 


And

 


Or

 

Xor

 


Nor

 


Xnor

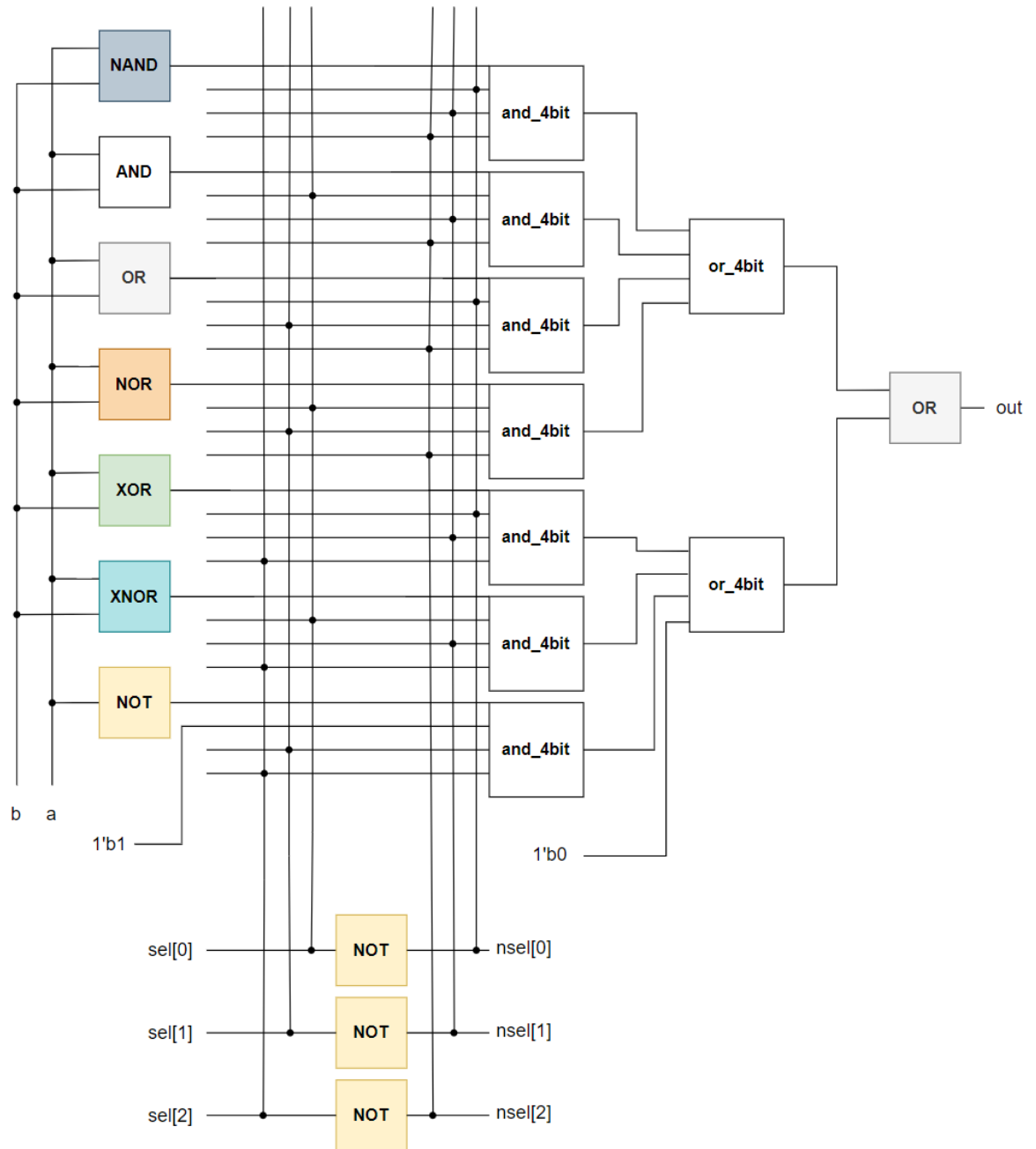Select 的部分，我們沿用上面實作出來的 basic logic gate，並用 mux 的想法實作，circuit 如下：



其中上面使用到 and_4bit 與 or_4bit 兩個 module，功能分別為對四個 bit 取 and 和對 4 個 bit 取 or，circuit 如下：

and_4bit

 


or_4bit



- Basic question 3 :

Half Adder 、 Full Adder 的 Circuit 分別如下：

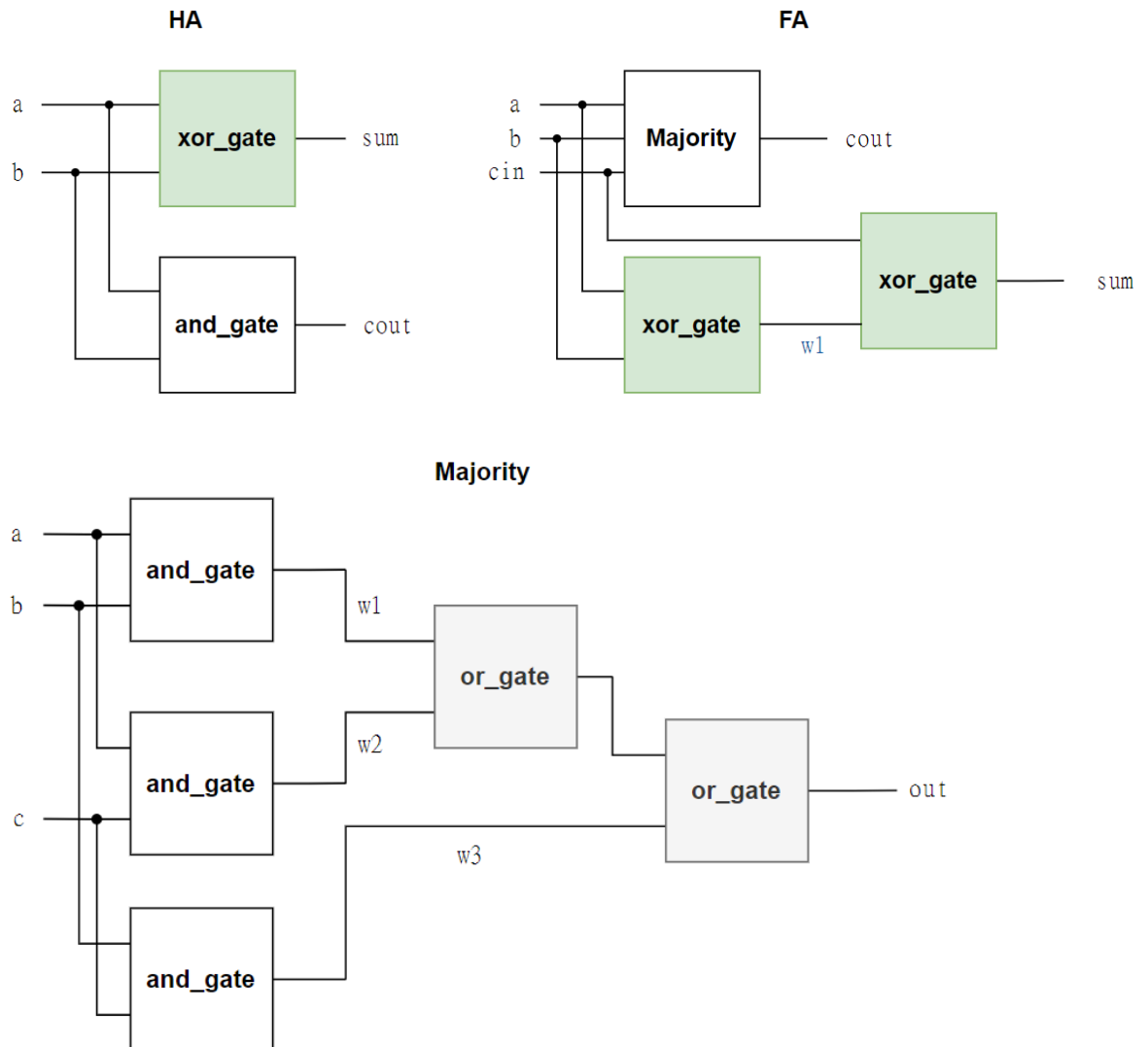

兩個 Adder 的差別在於，Half Adder 只需要處理兩個 bit 相加，而 Full Adder 要處理三個，因此兩者在處理 *sum* 與 *cout* 的時候做法不太相同。

處理 *sum* 的時候，如果要相加的 bit 中，1 的數量為奇數個，則 *sum* = 1，否則 *sum* = 0 (因為被進位了，或是原本的 input 皆為 0)。因此在實作 Half Adder 時，我們使用 Xor 來得到 *sum* (若 $a \neq b$ 表示有奇數個 1，否則有偶數個)。而在實作 Full Adder 時，我們使用了兩個 Xor Gate 來得到 *sum*。第一個 Xor Gate 若 output 1，則表示 *a*、*b* 中有奇數個 1，這時再跟 *cin* 做 Xor，若 *cin* 為 1 則總共有偶數個 1，output 為 0，反之總共有奇數個 1，output 為 1；而若第一個 Xor Gate output 0，則表示 *a*、*b* 中有偶數個 1，這時再跟 *cin* 做 Xor，若 *cin* 為 1 則總共有奇數個 1，output 為 1，反之總共有偶數個 1，output 為 0。因此這樣的寫法可以得到 *sum* 的值。

cout 的部分，如果 input 中 1 的數量 ≥ 2 ，則 cout 為 1，否則為 0。因此 Half Adder 的 cout 只需要將 a、b 做 and，即為所求。至於 Full Adder 的 cout，只要 a & b、a & cin、b & cin 任一個成立，cout 的值便為 1，我們只要將這三項的值做 or 即為 cout 的值，而這恰好是 Basic Question 2 實作的 circuit，可以直接拿來使用。


有了 Basic Question 1 與 Basic question 3 的 module，在做 8-bit ripple-carry adder 時，我們只要像題目給定的 circuit 一樣，使用 8 個 Basic question 3 的 Full Adder 並全部接起來就完成了。Testbench 的部分，我們讓 a 的值每次加 2、讓 b 與 cin 的值每次加 1，並賦予 a 和 b 不同的初始值，確認 output 是否正確。

Name	Value	0.000 ns	5.000 ns	10.000 ns	15.000 ns	20.000 ns	25.000 ns	30.000 ns
> a[7:0]	4a	0a 0c 0e 10 12 14 16 18 1a 1c 1e 20 22 24 26 28 2a 2c 2e 30 32 34 36 38 3a 3c 3e 40 42 44 46 48 4a	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20					
> b[7:0]	20							
cin	0							
cout	0							
> sum[7:0]	6a	0a 0e 10 14 16 1a 1c 20 22 26 28 2c 2e 32 34 38 3a 3e 40 44 46 4a 4c 50 52 56 58 5c 5e 62 64 68 6a						


II. (Gate Level) Decode and execute

這題首先要使用給定的 universal gate，實作出其他所有的 basic logic gate，它們的 circuit 分別如下：


NOT

 


AND

 


OR

 


XOR

 

NAND

 


NOR

 


我們基於這些 basic logic gate，實作了題目所要求的各個 function，它們的 circuit 分別如下：


SUB(SUB)

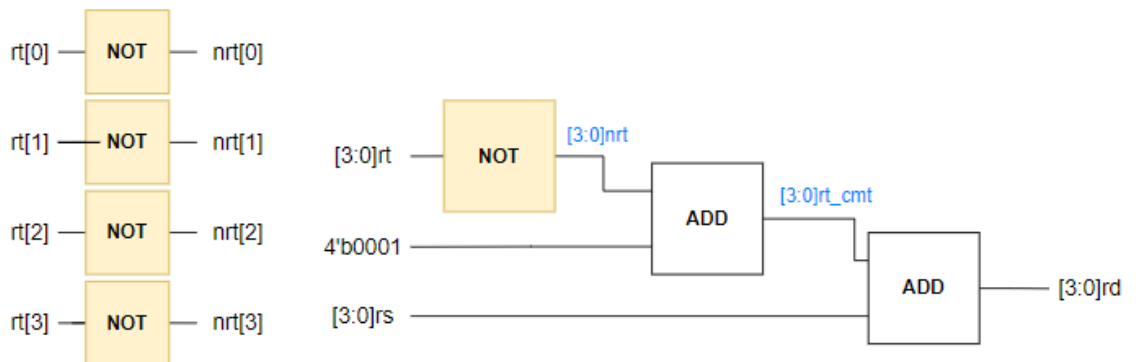


ADD(ADD)

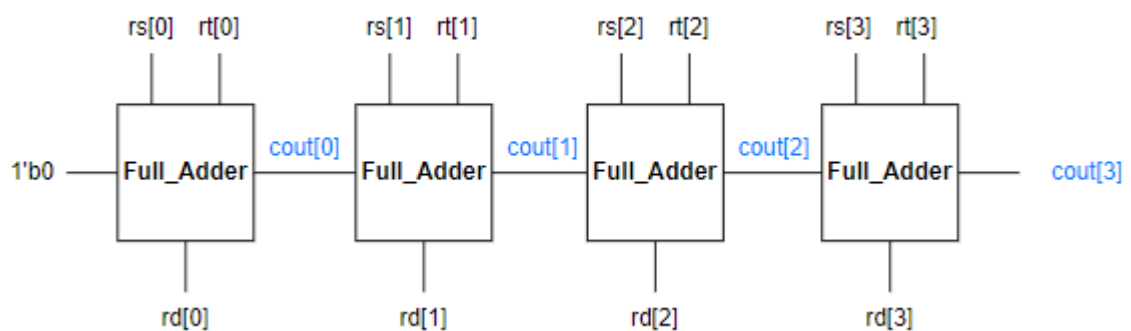


BITWISE_OR (BITWISE OR)

 


BITWISE_AND (BITWISE AND)

 


RIGHT_SHIFT (RT ARI. RIGHT SHIFT)

 


LEFT_SHIFT (RS CIR. LEFT SHIFT)

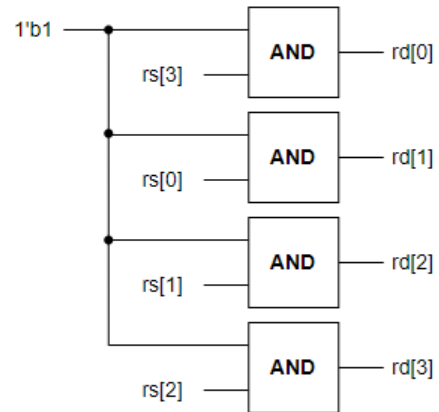

CMP_LT (COMPARE LT)

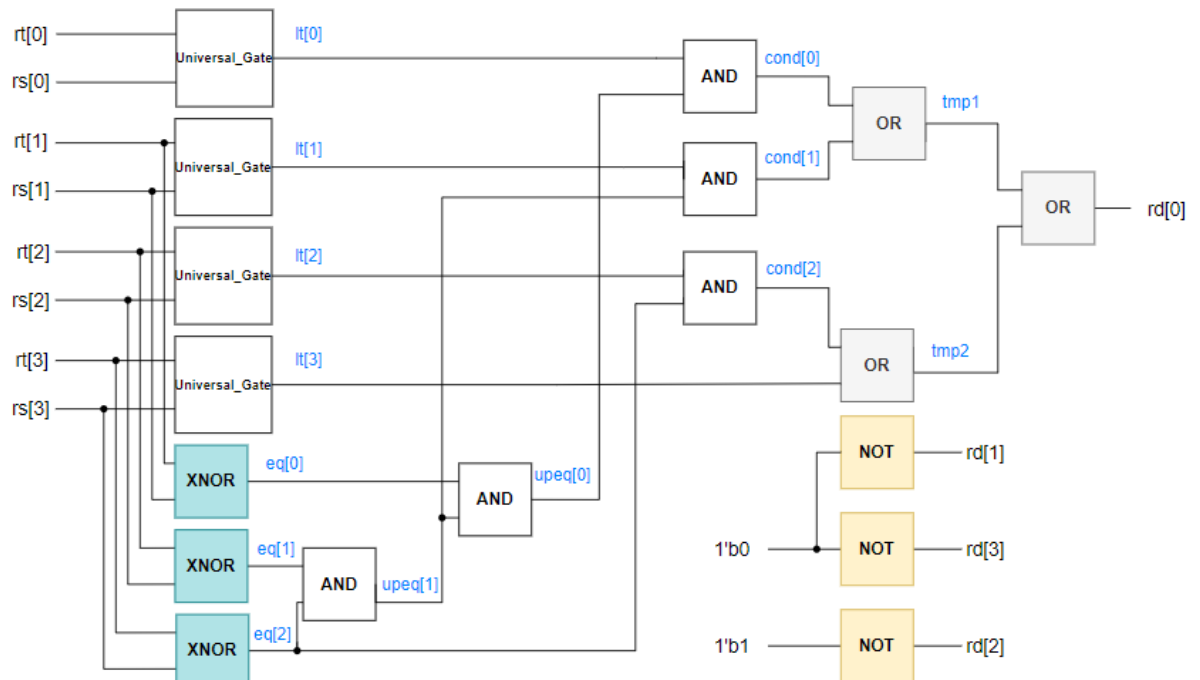

CMP_EQ (COMPARE EQ)

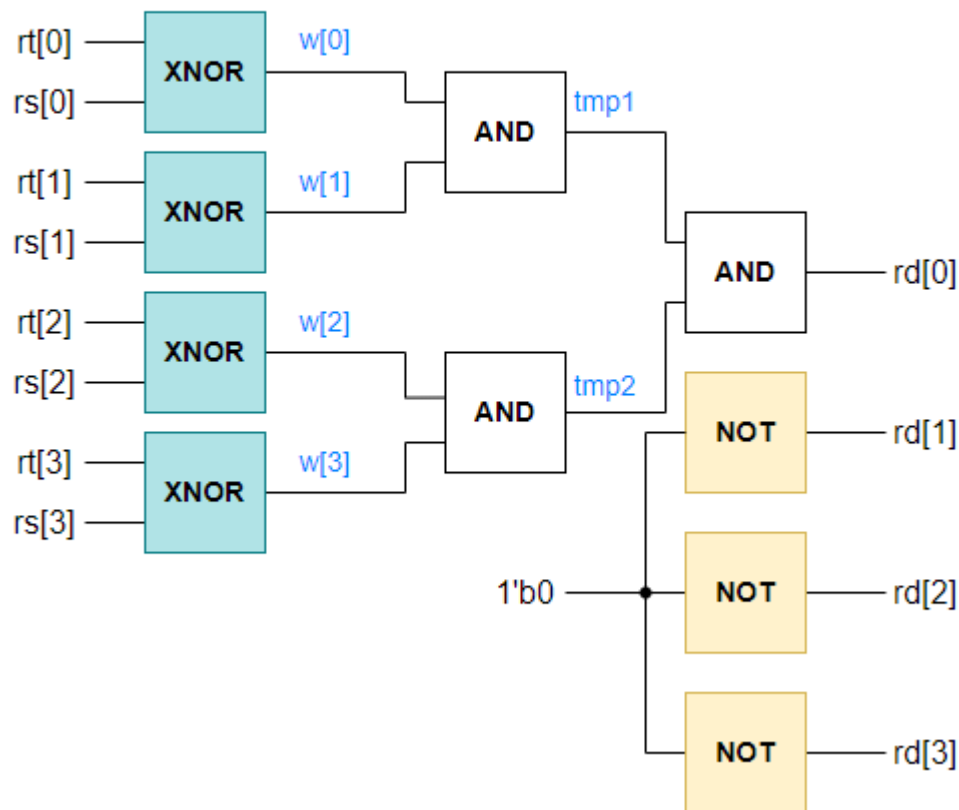

SUB 的實作使用到了二補數：首先， $rd = rs - rt$ 這個 function 等同於 $rd = rs + (-rt)$ 。因此我們先對 rt 取負號，即計算它的二補數，接著再利用 ADD 這個 module 將 rs 與 rt 相加，得到我們要的輸出。計算二補數的方法是將所有的 bit 都倒過來再加一，因此我們先使用之前實作的 NOT gate，對 rt 所有的 bit 都取 not，再將它與 $4'b0001$ ，一樣利用 ADD 這個 module 將它們相加起來。

ADD 這個 function 的實作則是使用到了 4 個 Full Adder。基本上，每一個 Full Adder 的實作的方式與 basic question 3 的實作相同，只是把所有 basic logic gates 的實作從使用 NAND 改為使用題目規定的 universal gate。如上圖把 4 個 Full Adder 接在一起，便可以實作出 $rd = rs + rt$ 這個 function。

BITWISE OR 的實作相對單純：將 rs 與 rt 的每一個 bit 分別作 OR，便是這個 function 要的輸出。BITWISE AND 的實作也很相似：將 rs 與 rt 的每一個 bit 分別作 AND 即可。

RT ARI. RIGHT SHIFT 的部分，題目已經說明 rd 的每一個 bit 分別要是 rt 哪一個 bit 的值，這邊我們的做法是對這些值與 $1'b1$ 取 AND，輸出即為所求。RS CIR. LEFT SHIFT 也

很相似，一樣，題目已經說明 rd 的每一個 bit 分別要是 rs 哪一個 bit 的值，對這些值與 1'b1 取 AND，輸出即為所求。

COMPARE LT 的部分，我們實作的想法如下：比較兩個二進位數字的大小，首先要比較最高位的 bit，若不同則該 bit 比較出來的大小關係即為兩數的大小關係。若相同，則繼續往下一個較低位的 bit 比較，依此類推。因此若要符合 $rs < rt$ ，必須符合下列條件的其中一項：

- $rs[3] < rt[3]$
- $rs[3] == rt[3] \ \&\& \ rs[2] < rt[2]$
- $rs[3:2] == rt[3:2] \ \&\& \ rs[1] < rt[1]$
- $rs[3:1] == rt[3:1] \ \&\& \ rs[0] < rt[0]$


因此，我們分別用 logic gate 得到上述關係式的結果，再將所有結果取 OR，output 即為 $rd[0]$ 。 $rd[3:1]$ 的部分，題目已經指定每個 bit 的值，這邊我們直接使用三個 NOT gate：輸入分別放題目要求的值的相反；輸出分別放 $rd[0]$ 、 $rd[1]$ 、 $rd[2]$ ，便能達到題目要求。

COMPARE EQ 的實作，我們的想法如下：比較兩個二進位數字的是否相等，要比較兩數的每一個 bit 是否都相同。也就是說，若 $rt == rs$ ，下列的值皆須為 true：


- $rs[3] == rt[3]$
- $rs[2] == rt[2]$
- $rs[1] == rt[1]$
- $rs[0] == rt[0]$

判斷相等的部分我們使用 XNOR 實作，若兩 bit 作 XNOR 的值為 true，即代表兩 bit 相等。最後把上述 4 個值取 AND，即為 $rd[0]$ 的值。 $rd[3:1]$ 的部分與 COMPARE LT 的部分相同，使用三個 NOT gate 給 $rd[3:1]$ 題目所要求的值。

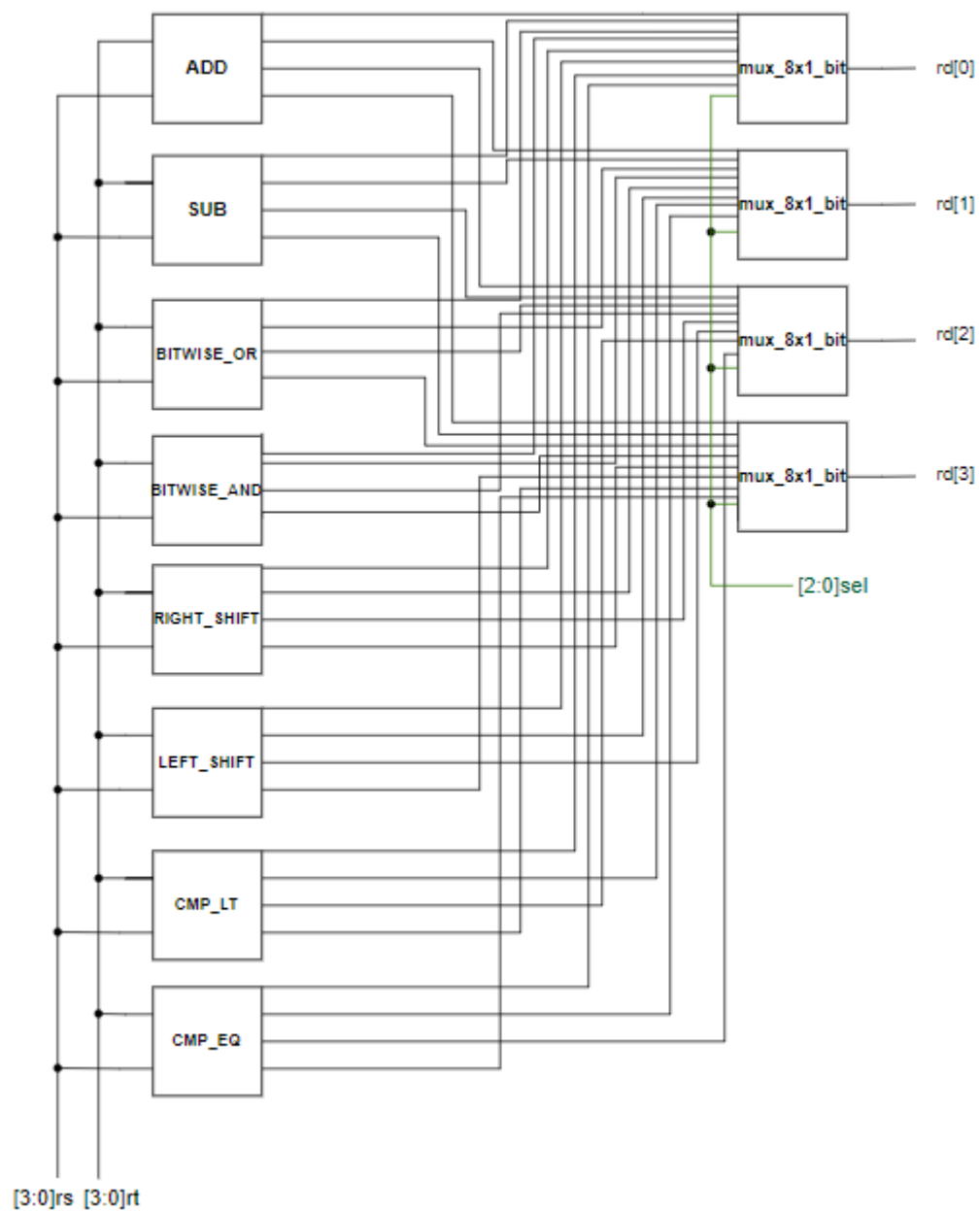最後，根據 sel 的值，我們要給出相對應的 output。在得到各個 function 的 output 之後，我們使用了 4 個 8 to 1 的 MUX (1 bit)，分別得到 output 的每個 bit 的值，circuit 如下：




而 8 to 1 的 MUX (1 bit) , 其 circuit 如下 :

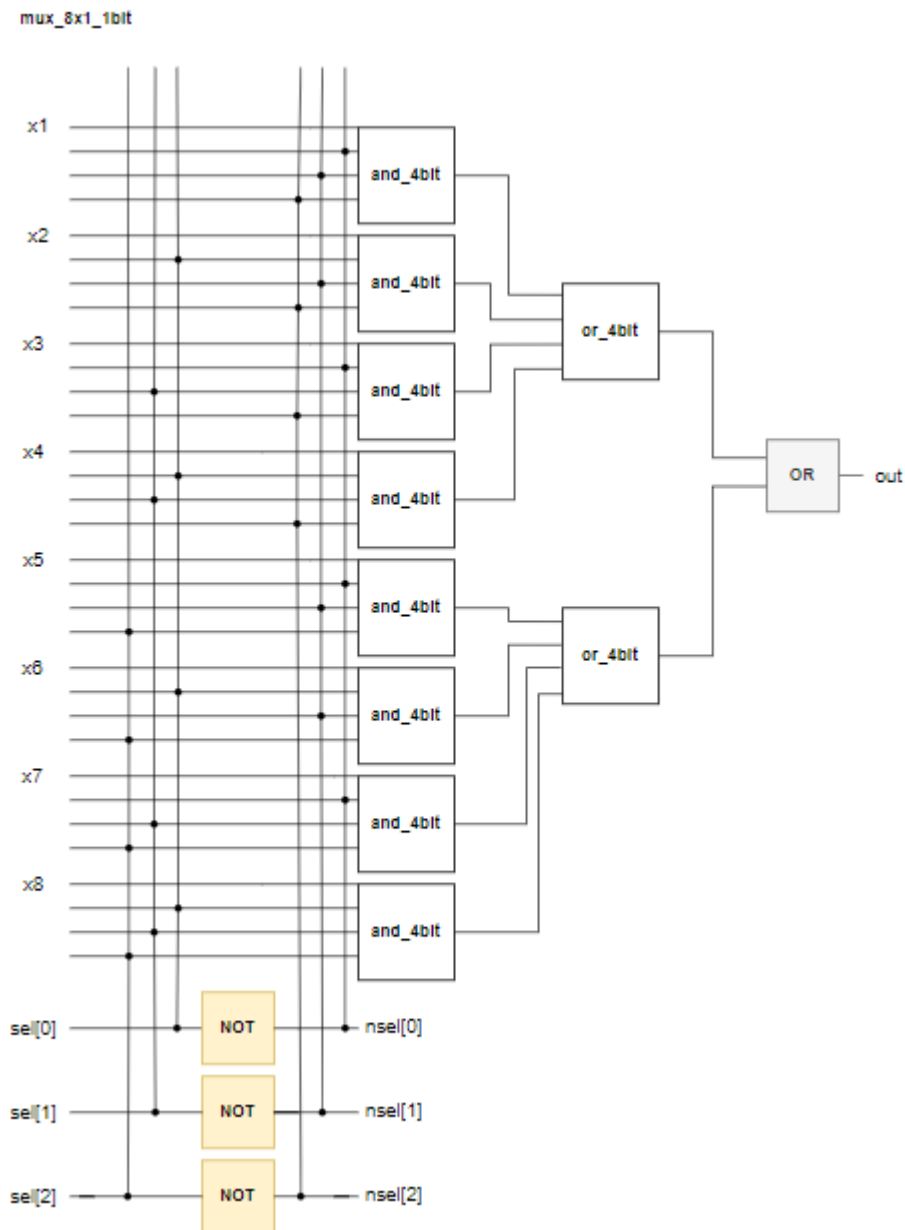


其中使用到了 4 bit 的 AND 以及 4 bit 的 OR，circuit 分別如下：

and_4bit

 


or_4bit

 


Testbench 的部分，對於前 6 個 function，我們讓 rs 的值每次加 2、讓 rt 的值每次加 1，並賦予不同的初始值下去確認每個 function 的 output 是否正確。而對 COMPARE LT 的部分，我們多跑了幾次，以確認在 $rs == rt$ 、 $rs < rt$ 以及 $rs > rt$ 的情況下，

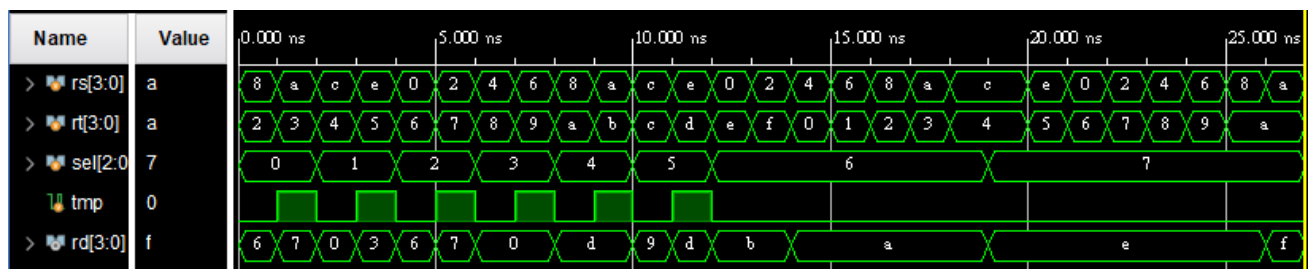output 都會是正確的。COMPARE EQ 的部分，我們也特別 assign 了 rs 與 rt 的值，以確保在 $rs == rt$ 以及 $rs \neq rt$ 的情況下，output 都是正確的。




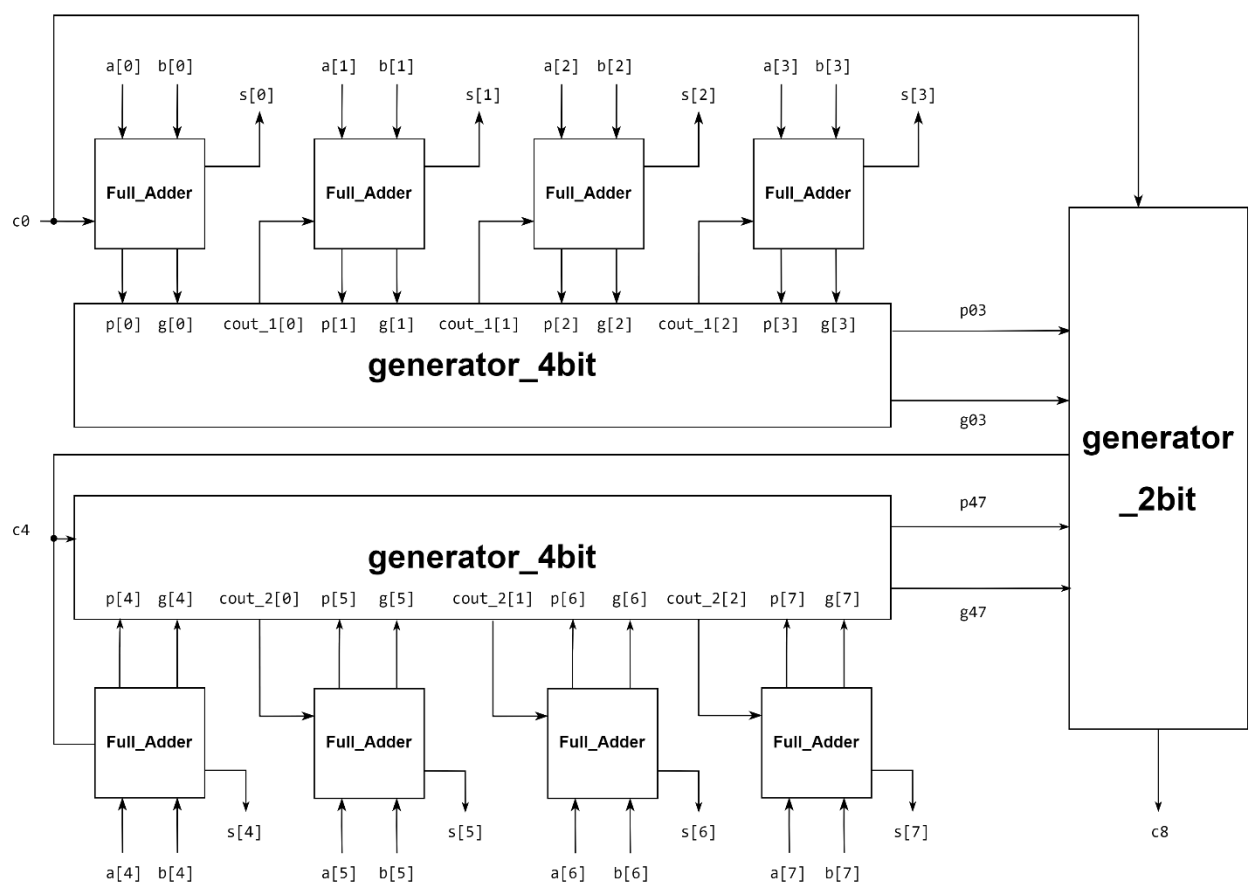III. (Gate Level) 8-bit carry-lookahead (CLA) Adder




如上圖，這題我們需要八個 Full Adder、兩個 4-bit Carry-Look-Ahead Generator 與一個 2-bit Carry-Look-Ahead Generator。CLA 特別的地方在於它的 p, g 及 generator，讓它可以提前知道兩數相加時的 carry，且每個 bit 的 Full Adder 可以直接拿自己的 carry in 同時進行運算，而不用像 RCA 需要等待上一個 bit 做完之後才知道 carry out 的值，能夠減少延遲時間，也不須依賴前面的計算結果來獲得值，因此較為有效率，這也能夠從電路圖中看出來，同樣是 8bits 的 adder，RCA 需要的 and gate 及 or gate 個數相較之下比 CLA 多，因此在運算上也會較為耗時。

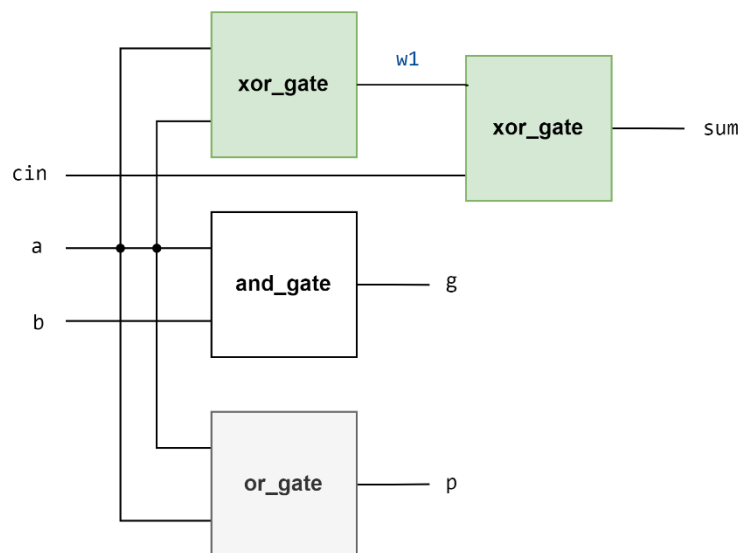
為了實作 generator，我們需要先做出 p 與 g 兩個訊號，p 代表的是 propagate，負責將兩個 bit 做 or，也就是說如果兩個 bit 中至少有一個 bit 為 1 就會是 1，此時當 carry in 是 1 時就會將此 carry 往下傳遞；g 代表的是 generate，負責將兩個 bit 做 and，意即當兩個 bit 都是 1 時必會出現 carry out。而在設計的部分我們將 input 丟進 Full Adder 中讓它 output, p, g, sum 再將 p, g 傳入 generator 中，這部分的 Full Adder 如下圖。



在計算進位的部分，它的 equation 為： $((p[0] \cdot c0 + g[0]) \cdot p[1] + g[1]) \cdot p[2] + g[2]) \cdot p[3] + g[3]$ ，經過計算可得到原式 = $p[0] \cdot p[1] \cdot p[2] \cdot p[3] \cdot c0 + p[1] \cdot p[2] \cdot p[3] \cdot g[0] + p[2] \cdot p[3] \cdot g[1] + p[3] \cdot g[2] + g[3]$ ，其中 $p[0] \cdot p[1] \cdot p[2] \cdot p[3]$ 即為 $p[0,3]$ ，而 $p[1] \cdot p[2] \cdot p[3] \cdot g[0] + p[2] \cdot p[3] \cdot g[1] + p[3] \cdot g[2] + g[3]$ 即為 $g[0,3]$ ， $p[4,7]$ 及 $g[4,7]$ 同理，於是我們可以知道 $c4$ 即為 $p[0,3] \cdot c0 + g[0,3]$ ，而 $c8$ 即為 $p[4,7] \cdot c4 + g[4,7]$ 。因此在 code 的部分，我們傳入 4bit 的 p 及 g，依照上面 equation 的框架做出 $p[i, i+3]$ 、 $g[i, i+3]$ 及 cout，4bit generator 的 circuit diagram 如下。

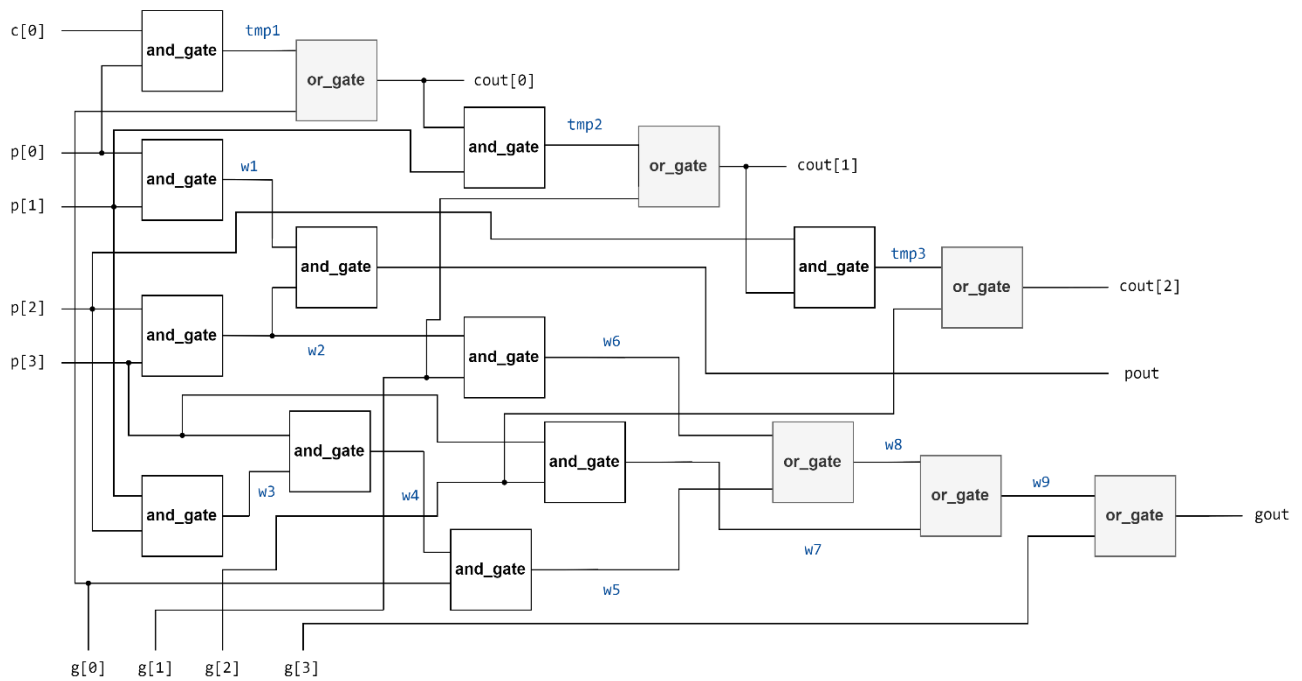

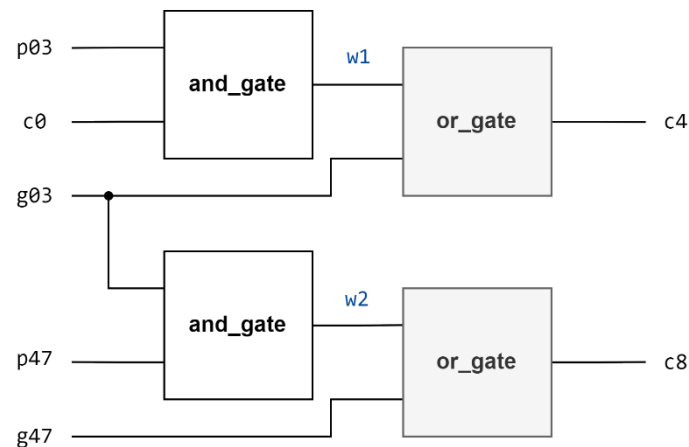而後，4bit generator 的 pout 及 gout 會再傳入 2bit generator 做上述 c4 及 c8 的 equation 再 output 出 c4 及 c8，如下圖。




在 code 的部分，考慮到 c4 與其它 cout 接出來的地方不同，為了寫 code 上的方便，我們單獨處理 c4，並將 cout 分為 cout_1 及 cout_2 兩部分，各為 4bits，下圖為我們在 Carry_Look_Ahead_Adder_8bit 這個 module 中呼叫 Full Adder 及 generator 的部分。

```


14 // deal with FA
15 Full_Adder fa1(a[0], b[0], c0, p[0], g[0], s[0]);
16 Full_Adder fa2[3:1](a[3:1], b[3:1], cout_1[2:0], p[3:1], g[3:1], s[3:1]);
17 Full_Adder fa3(a[4], b[4], c4, p[4], g[4], s[4]);
18 Full_Adder fa4[7:5](a[7:5], b[7:5], cout_2[2:0], p[7:5], g[7:5], s[7:5]);
19
20 // deal with gen
21 generator_4bit genA(p[3:0], g[3:0], c0, p03, g03, cout_1);
22 generator_4bit genC(p[7:4], g[7:4], c4, p47, g47, cout_2);
23 generator_2bit genB(p03, g03, p47, g47, c0, c4, c8);

```

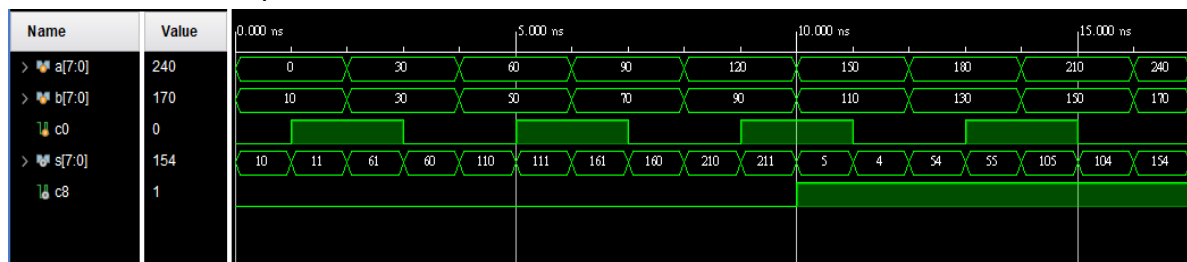在 test 的部份我們用 clock 延遲的方式讓 c0 會在 a 與 b 沒有變動時出現 0 跟 1 兩種情況，以便確認 carry 這部分沒有問題，如下圖。



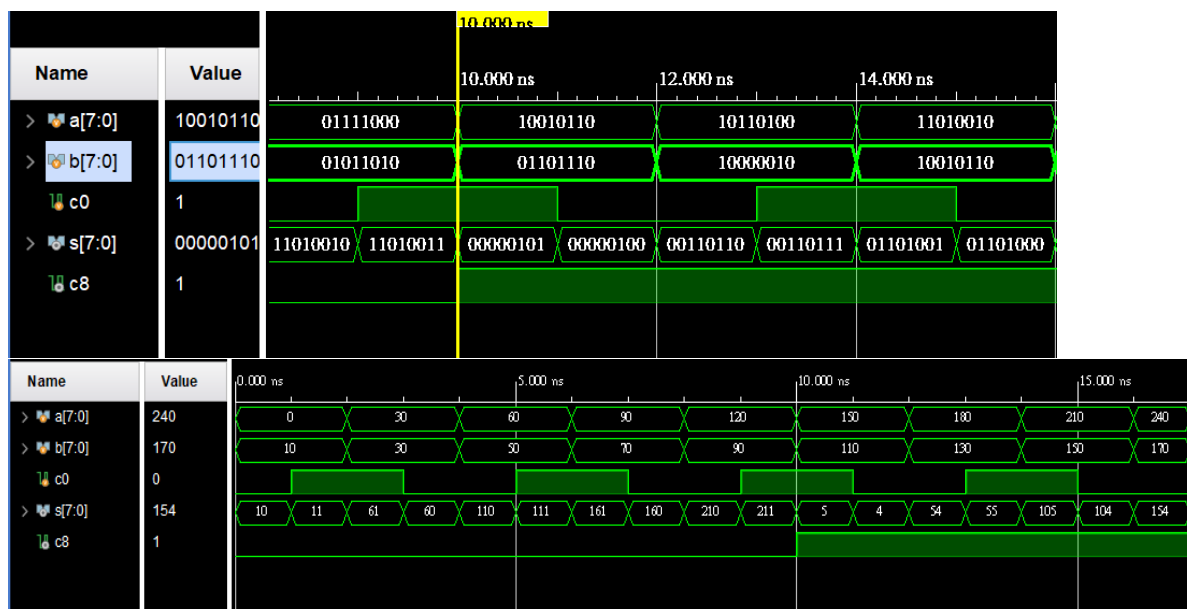
且為了觀察 c8 的狀況，我們這邊選擇讓 a 每次加 30，b 每次加 20，而當 s 產生 carry out，也就是 c8 為 1 時，可以發現 s 的數值無法完整呈現 a、b 相加該有的結果，這是因為 s 只有 8bits，因此最大值以十進位表示為 255，超過則會發生溢位的狀況，此時若以二進位觀察可以發現 s 是 a+b 的後面 8 個 bits，如下圖。若將 c8 與 s cascade 起來就會得到正確的結果。



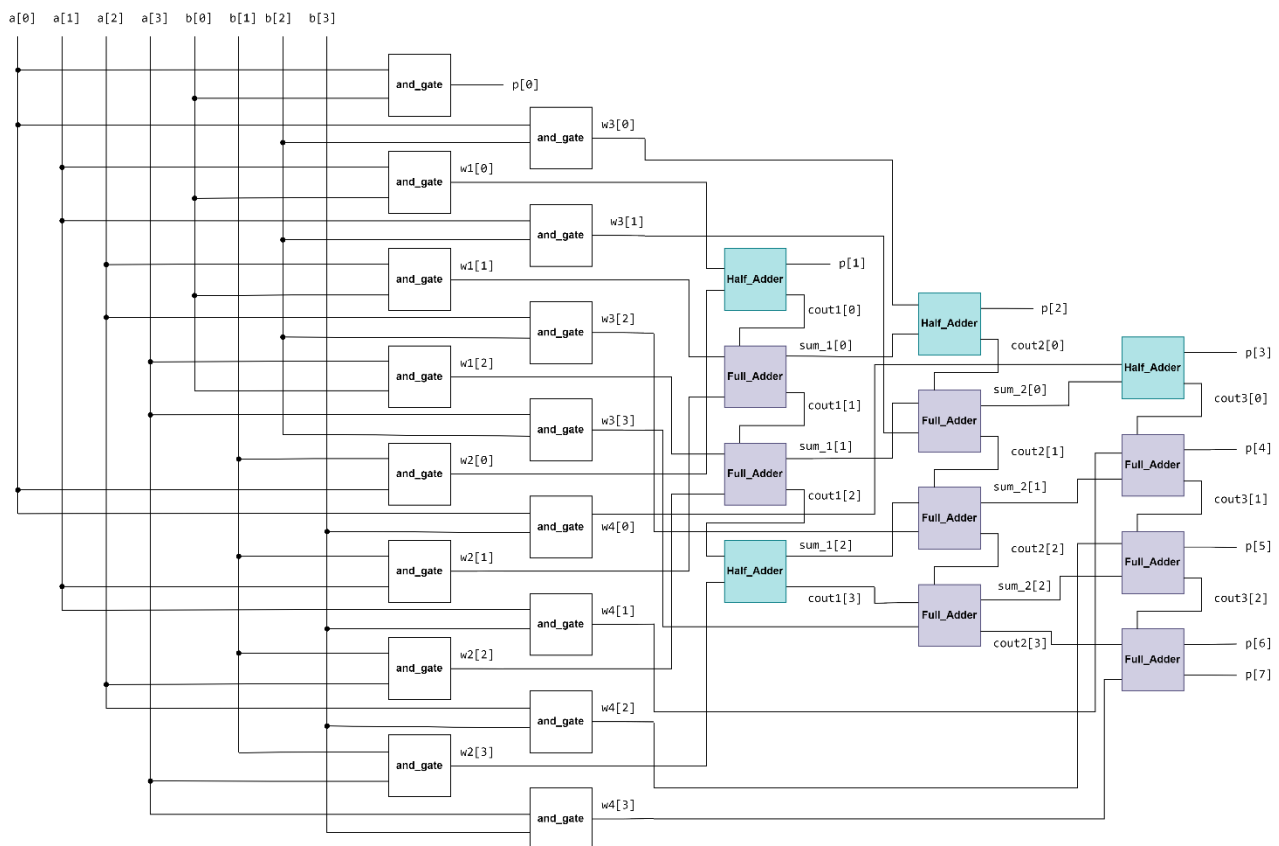iv. (Gate Level) 4-bit multiplier

這題我們需要設計一個 4bit 的 multiplier，其中我們會用到前面時做過的 Full Adder 及 Half Adder，它的原理與直式乘法類似，透過計算每個 partial product 再將他們送至 adder 中做運算得到最後的值。如下圖，首先我們將 a 與 b 每個 bit 互相 and，其中， $a[0] \cdot b[0]$ 即為 $p[0]$ ，其他 bit 做完 and 的結果我們以 wire 接出來，由於我們這邊的作法是將 a 作為被乘數，b 作為乘數，因此我們將 $a[i] \cdot b[j]$ 對應到 w_{j+1} ，接下來先將 w_1 接出來的訊號送入圖中最左邊那一個 column 的 adder 中，這邊我們採用兩個 Half Adder 及兩個 Full Adder，因為該 column 最上方的 Half Adder 不會有 carry in，我們用設計上比較簡單的 Half Adder 進行運算，這個 Half Adder 的 output 即為 $p[1]$ 。而接下來兩個 bits 都會有 carry in，所以都採用 Full Adder；每個 Full Adder 會將 sum 送進右方

的 Adder 中，並將 carry out 往下傳，類似 Ripple Carry Adder；值得注意的是該 column 最下方的也是使用 Half Adder，其原因並不是沒有 carry in，而是將 carry in 視為 Half Adder input 的其中 1 bit，將此 carry in 與 partial product (也就是 $w2[3]$) 相加。第二個 column 與前述類似，最上方的 Half Adder 即會算出 $p[2]$ ，而最下方我們使用的是 Full Adder，因為這邊要接左方的 $cout1[3]$ 、 $w3[2]$ 及前一個 Full Adder 的 carry out (即 $cout[2]$) 做運算。第三個 column 與左方相同，這邊的 sum 即為 p 的第 3 個 bit 到第 7 個 bit。



這邊 testbench 我們就簡單的讓 a 跟 b 每次加 1，觀察 p 的值是否符合 a 與 b 相乘的結果。

Name	Value	0.000 ns	1.000 ns	2.000 ns	3.000 ns	4.000 ns	5.000 ns	6.000 ns	7.000 ns	8.000 ns
> $a[3:0]$	8	0	1	2	3	4	5	6	7	8
> $b[3:0]$	10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
> $p[7:0]$	80	0	3	8	15	24	35	48	63	80

v. An exhaustive testbench design

這一題我們要 design 一個可以正確找出錯誤的 testbench，所以我們設計了一個 faulty 的 RCA 與題目要求的 testbench。

首先，在 testbench 的部分，由於題目要求要枚舉所有可能，參考 template 上的 example 後，我們用三層 repeat 來實作，首先固定 cin 為 0、b 為 0，讓 a 先從 0 跑到 15，依序對 b 為 1 到 15 的狀況讓 a 從 0 跑到 15，最後在對 cin 為 1 時做相同的事，這樣就會覆蓋到 $a[3:0] + b[3:0]$ 的所有可能情況。在最內層的 repeat 中，我們先延遲一個 clock，在將 error 設為 0，這樣做的用意是對每個要檢查的結果做 error 的初始化，且符合題目要求的「若檢查結果正確則在 input 進來 1ns 後將 error 設為 0」。接下來我們用 if 對 RCA 的 output 進行檢查，這邊的想法是既然我們要確認 output 的正確性，那我們就先用 input 做出正確的結果，再檢查 output 與結果是否相等，一開始我們是想到 bitwise operation 可以做出正確結果，但要對每個 bit 做太麻煩了，後來想到其實直接如下圖將 a、b、cin 加起來就好，此時我們再將 cout 與 sum 做串接，並用嚴格不等於確保他們是逐位相等且只會回傳 0 與 1，在 if 條件成立即為偵測到錯誤，此時因為前面已經延遲過一個 clock，所以會馬上 raise error；if 條件判斷完後，我們讓他維持 4 個 clock 再改變 a 的值，因此加上下一次進 repeat 後即會有維持 5 個 clock 的 error 及 input 訊號。


```
32  initial begin
33      repeat(2**1)begin
34          repeat(2**4) begin
35              repeat(2**4) begin
36                  #1;
37                  error = 1'b0;
38                  if({cout, sum[3:0]}!=a[3:0]+b[3:0]+cin) begin
39                      error = 1'b1;
40                  end
41                  #4;
42                  a = a+4'b0001;
43              end
44              b = b+4'b0001;
45          end
46          cin = cin +1'b1;
47      end
48      done = 1'b1;
49      #1 error = 1'b0;
50      #5 done = 1'b0;
51  end
```

為了檢察我們的 testbench 設計是否正確，我們先用正確的 RCA 確定它不會 raise error 也有正確的呈現 done 訊號，再用一個會產生錯誤結果的 RCA 進一步檢查，我們假設了兩種錯誤情況。


第一種是 cout 出錯，如下圖，我們讓這個 RCA 只在 c3 及 c4 都為 1 時才會產生 cout。

```
3 module Ripple_Carry_Adder(a, b, cin, cout, sum);
4   input [3:0] a, b;
5   input cin;
6   output cout;
7   output [3:0] sum;
8   wire c1, c2, c3;
9   wire c4;
10
11   Full_Adder fa1(a[0], b[0], cin, c1, sum[0]);
12   Full_Adder fa2(a[1], b[1], c1, c2, sum[1]);
13   Full_Adder fa3(a[2], b[2], c2, c3, sum[2]);
14   Full_Adder fa4(a[3], b[3], c3, c4, sum[3]);
15   and_gate and1(cout, c3, c4);
```

 這個情況的 simulation 結果如下圖，在 $b = 8$ ， $a = 8$ 到 $a = 15$ 時 cout 沒有呈現 1，所以在偵測到錯誤 1ns 後，error 就會為 1，且由於他在這段區間內都是錯的，因此 error 會一直呈現 high 的狀態，一直到偵測到正確值 1ns 後才會變為 0。



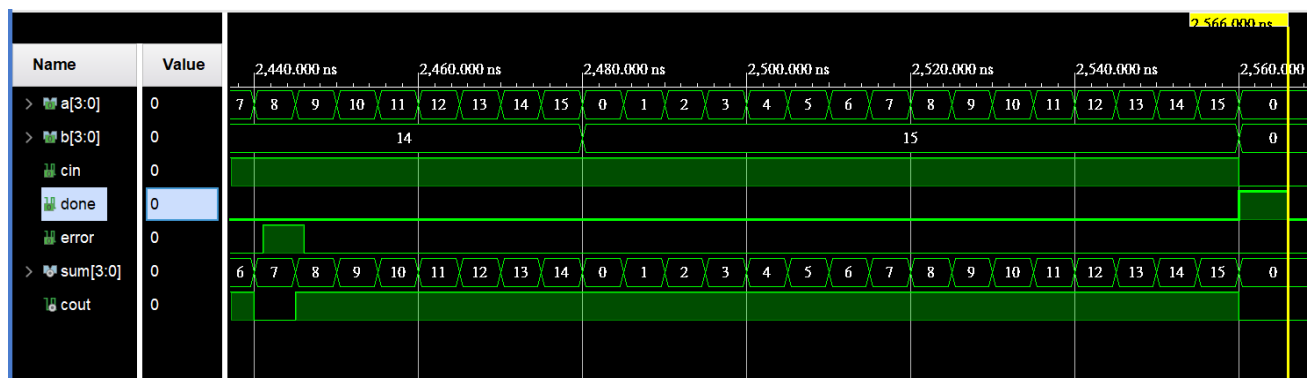這邊我們也能看到在 $a = 8$ ， $b = 14$ 時，cout 輸出 0，因此會 raise 5 ns 的 error。在所有可能都跑過後，done 會在偵測到最後一個 input 5ns 後變為 1，並如同 spec 圖中在 5ns 後恢復成 0。



第二種情況是 sum 出現錯誤，如下圖，我們將原本 sum[0] 的位子換成 c4，並將它與 0


做 and，造成它在應該輸出 1 時反而輸出 0。

```

3  module Ripple_Carry_Adder(a, b, cin, cout, sum);
4  input [3:0] a, b;
5  input cin;
6  output cout;
7  output [3:0] sum;
8  wire c1, c2, c3;
9  wire c4;
10
11  Full_Adder fa1(a[0], b[0], cin, c1, c4);
12  Full_Adder fa2(a[1], b[1], c1, c2, sum[1]);
13  Full_Adder fa3(a[2], b[2], c2, c3, sum[2]);
14  Full_Adder fa4(a[3], b[3], c3, cout, sum[3]);
15  and_gate and2(sum[0], 1'b0, c4);

```

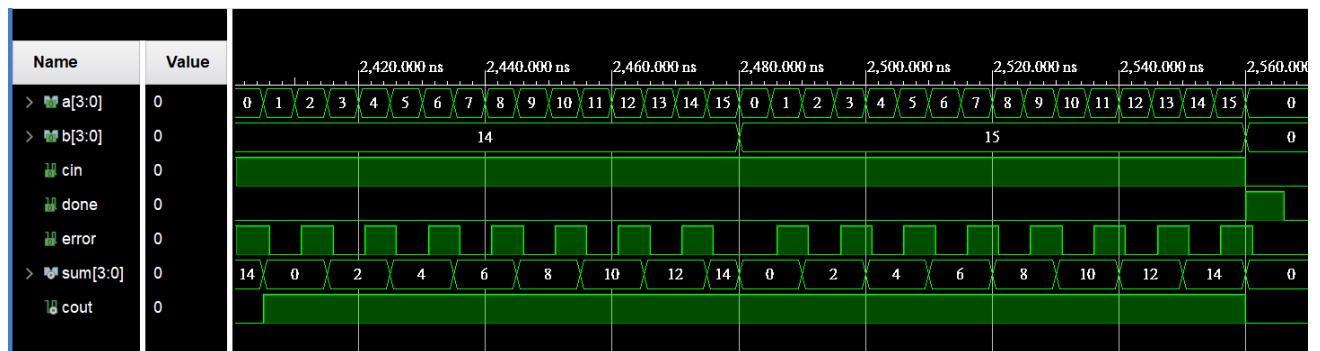這個情況的 simulation 結果如下圖。由於我們在枚舉時是每次加 1，而 raise error 與否決定在 sum[0]，因此 error 的狀況多數時候會交替出現，這個 RCA 的設計也是為了可以更清楚的看到在 correctness 部分的波型呈現。



vi. FPGA: (Gate Level) Decode and execute

這題是要沿用 Advance question 2 的 module，並將結果顯示在 FPGA 板上，我們使用了 gate-level circuit 來完成這題。由於要用 7-segment display 來顯示我們的 output，首先我們要對每個數字及各個 segment 做對應。對於 0 ~ F 的每一個數字，它們對二進位以及 7-segment 的對應分別如下：

Hex	Binary	7-segment
0	0000	ABCDEF
1	0001	BC
2	0010	ABDEG
3	0011	ABCDG
4	0100	BCFG
5	0101	ACDFG
6	0110	ACDEFG
7	0111	ABC
8	1000	ABCDEFGG
9	1001	ABCDFG
A	1010	ABCEFG
B	1011	CDEFG
C	1100	ADEF
D	1101	BCDEG
E	1110	ADEFG
F	1111	AEFG

我們對 7-segment 的每一個線段，去紀錄它們分別在 output 為哪些值時會亮，並使用 k-map 去寫出 function。下列的 k-map，1 表示要亮、0 表示不亮。x、y、z、w 分別代表 rd[3]、rd[2]、rd[1]、rd[0] 的值，A~G 則分別代表每一個 segment：

Figure 1 displays seven 4x4 grids (A-G) showing different spatial distributions of values. Grid A is annotated with dimensions x , y , z , and w .

Grid A:

0	2	6	4
1	3	7	5
9	B	F	D
8	A	E	C

Grid B:

1	1	0	1
1	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	0

Grid C:

1	0	1	1
1	1	1	1
1	1	0	1
1	1	0	0

Grid D:

1	1	1	0
0	1	0	1
1	1	0	1
1	0	1	1

Grid E:


1	1	1	0
0	0	0	0
0	1	1	1
1	1	1	1

Grid F:

1	0	1	1
0	0	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

Grid G:


0	1	1	1
0	1	0	1
1	1	1	1
1	1	1	0

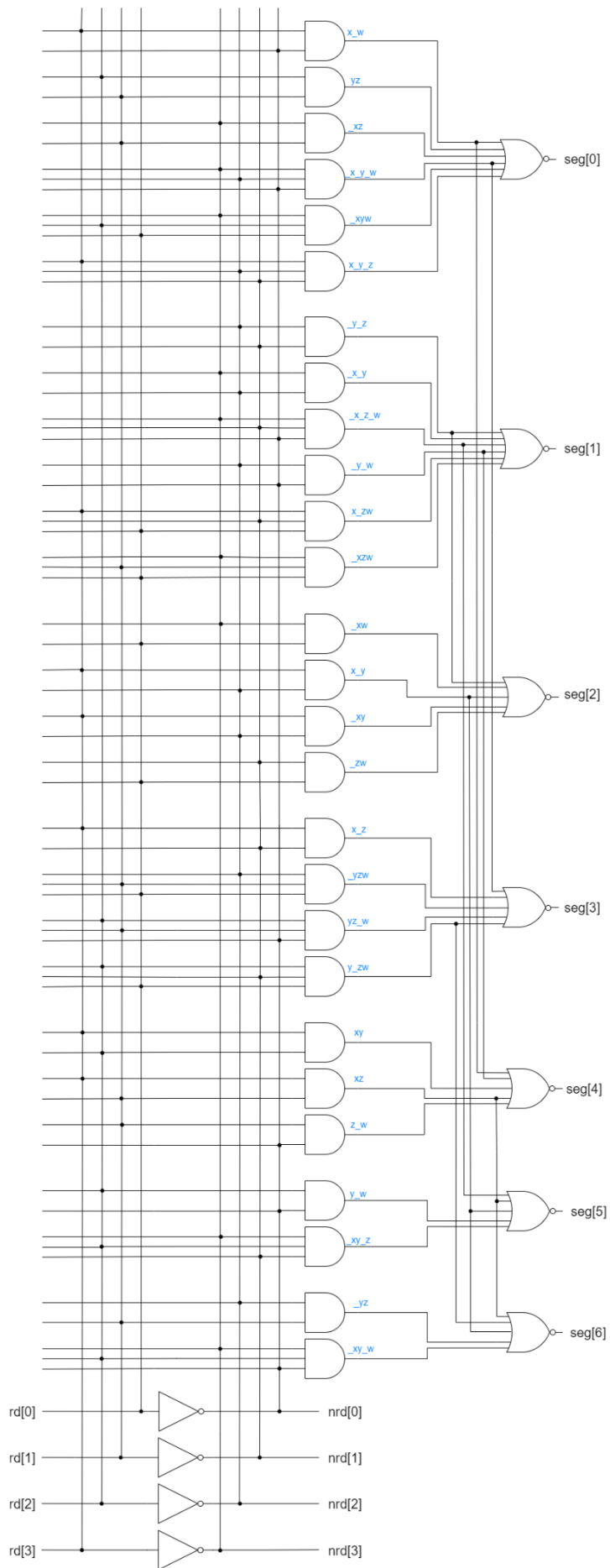

 VII. Summary

這次的 Lab 實作量比較大，也比上一次的 Lab 需要思考，在這次的 Lab 中，我們對不同的 adder 有了更多的了解，並能夠利用基本的 adder 去接出可以執行較複雜運算的 RCA、CLA 及 Multiplier，也了解到 FA 及 HA 的不同與應用；在 Decode and execute 中，我們運用 universal logic gate 組合出需要的 logic gate，學習如何用 logic gate 設計出需要的運算方式，除此之外也用到了 Mux 去做 select；在 FPGA 的部分也比上一次較為複雜，我們運用了在邏輯設計學過的 k-map，將其實際應用在 7-segment 上；在設計 testbench 的部分，我們需要設計出正確的時間延遲，並測試自己的 testbench 是否能成功判斷 Adder 設計的對或錯，對 testbench 的操作也有更進一步的認識。

比起上次基本上只要做接線及組合 logic gate 的動做就能得出結果，這次我們需要自己依照題目要求去設計，logic gate 的組合也更為複雜，所以多花了不少時間，但跟 logic gate 也有更緊密的接觸，如下圖。



VIII. Contributions

- **Code:**

(Gate Level) 8-bit ripple carry adder (RCA) by 李品萱

(Gate Level) Decode and execute by 李品萱

(Gate Level) 8-bit carry-lookahead (CLA) Adder by 唐翊雯

(Gate Level) 4-bit multiplier by 唐翊雯

An exhaustive testbench design by 唐翊雯

FPGA: (Gate Level) Decode and execute by 李品萱

- **Report:**

兩人先描述各自在 `code` 部分負責的題目及畫電路圖，再由唐翊雯寫 `summary`。